

9 Qui est qui ?

Associer chaque lettre à un chiffre pour faire correspondre chaque dipôle à son symbole.




a

1



Interrupteur

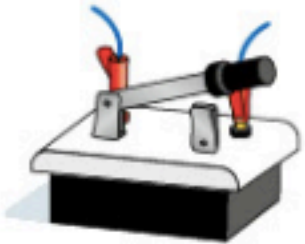


b

2




Lampe

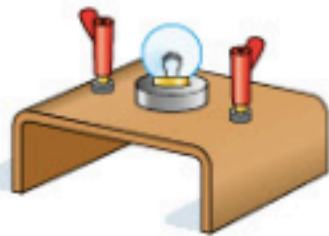

c

3

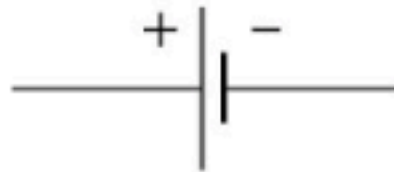

Pile



d

4



Fil