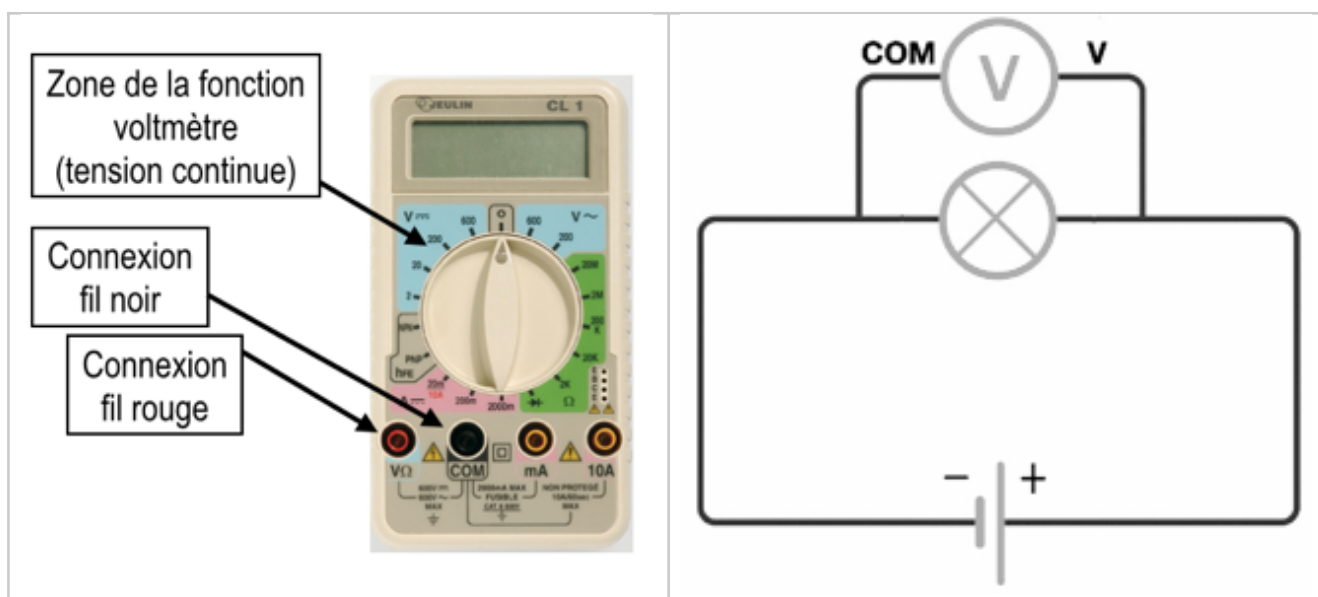


## Compétences travaillées

C.3. Je m'approprie des outils et des méthodes.

**Le VOLTMÈTRE est un appareil qui mesure la TENSION  $U$  aux bornes d'un générateur ou d'un récepteur. Il se branche en dérivation.**



**L'AMPÈREMÈTRE est un appareil qui mesure l'INTENSITÉ  $I$  du courant électrique dans un circuit électrique. Il se branche en série.**

