

2 UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE À SCHÉMATISER

Réaliser le schéma de ce circuit électrique, en respectant les conventions.

