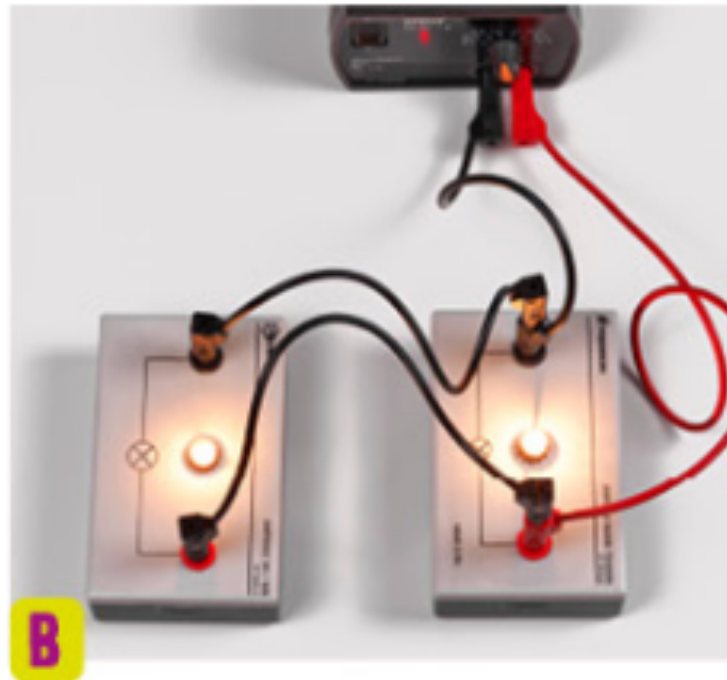


3

Série ou dérivation

On considère les deux circuits électriques suivants :



Préciser, dans chaque cas, si les dipôles sont branchés en série ou en dérivation.

Dans le montage A, il y a une seule boucle, c'est un montage série.

Dans le montage B, il y a deux boucles, c'est un montage dérivation.